

四位加法器

计 93 王哲凡 2019011200

一、实验目的

1. 掌握组合逻辑电路的基本分析方法与设计方法。
2. 理解半加器、全加器、加法器的分析与设计方法。
3. 学会元件例化。
4. 学会利用软件仿真实现对数字电路的验证和分析。

二、实验内容与要求

1. 设计半加器，并用半加器构建全加器。
2. 利用全加器构建逐次进位和超前进位的四位加法器，测试并用仿真实验验证。
3. 利用 HDL 自带的加法实现四位加法器，测试并用仿真实验验证。
4. 查看三者 in CPLD 中生成的电路，并比较其异同。

三、实验代码及简要原理分析

1. 半加器及全加器代码及生成电路

半加器中 $f = x \oplus y, c = x \cdot y$ 。


半加器代码：

```

1 module HalfAdder(
2     input x,
3     input y,
4     output f,
5     output c
6 );
7
8     assign f = x ^ y;
9     assign c = x & y;
10
11 endmodule
12

```

半加器的生成电路如下：

 

全加器中令 $p = x \oplus y$, $g = x \cdot y$, 则 $f = x \oplus y \oplus c_0 = p \oplus c_0$, $c_1 = x \cdot y + x \cdot c_0 + y \cdot c_0 = g + (x \oplus y) \cdot c_0 = g + p \cdot c_0$ 。

全加器代码：

```

1 module FullAdder(
2     input x,
3     input y,
4     input c0,


```

```

5     output f,
6     output c1,
7     output p,
8     output g
9 );
10
11    wire r;
12    HalfAdder ha1(.x(x), .y(y), .f(p), .c(g));
13    HalfAdder ha2(.x(p), .y(c0), .f(f), .c(r));
14    assign c1 = r | g;
15
16 endmodule
17

```

全加器的生成电路如下：

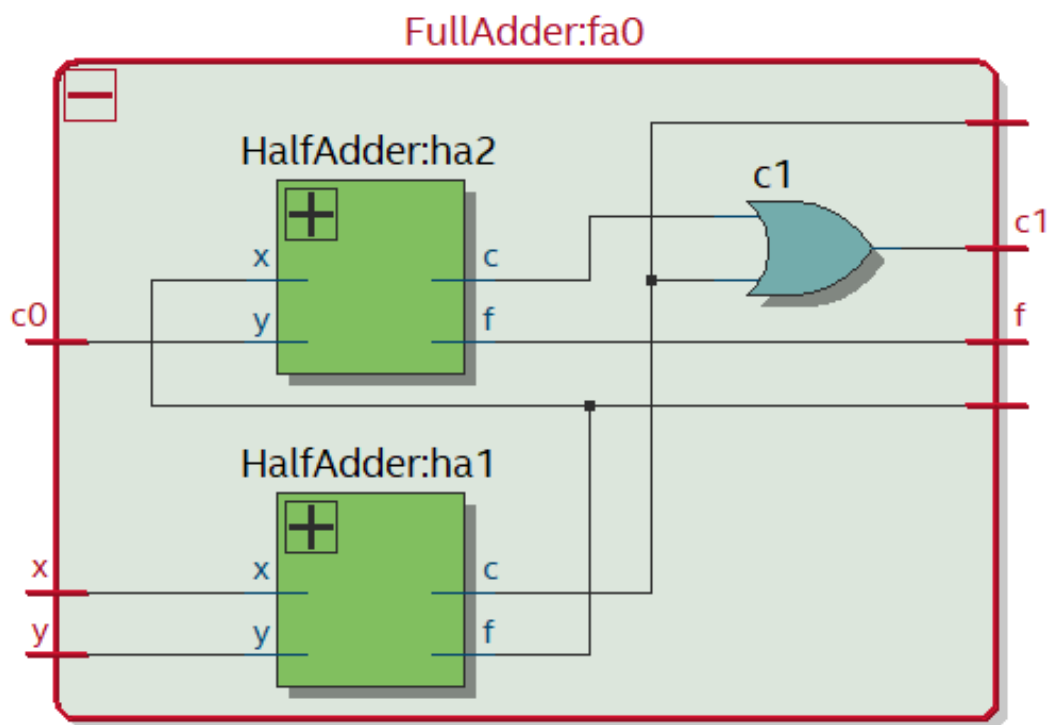

2. 逐次进位的四位加法器代码及生成电路

代码如下：

```

1 module FourDigitAdder1(
2     input [3:0] a,
3     input [3:0] b,
4     input c0,
5     output [3:0] f,
6     output c4


```

```

7 );
8
9     wire [2:0] c;
10
11     FullAdder fa0(.x(a[0]), .y(b[0]), .c0(c[0]), .f(f[0]), .c1(c[0]));
12     FullAdder fa1(.x(a[1]), .y(b[1]), .c0(c[0]), .f(f[1]), .c1(c[1]));
13     FullAdder fa2(.x(a[2]), .y(b[2]), .c0(c[1]), .f(f[2]), .c1(c[2]));
14     FullAdder fa3(.x(a[3]), .y(b[3]), .c0(c[2]), .f(f[3]), .c1(c4));
15
16 endmodule
17

```

生成电路如下:

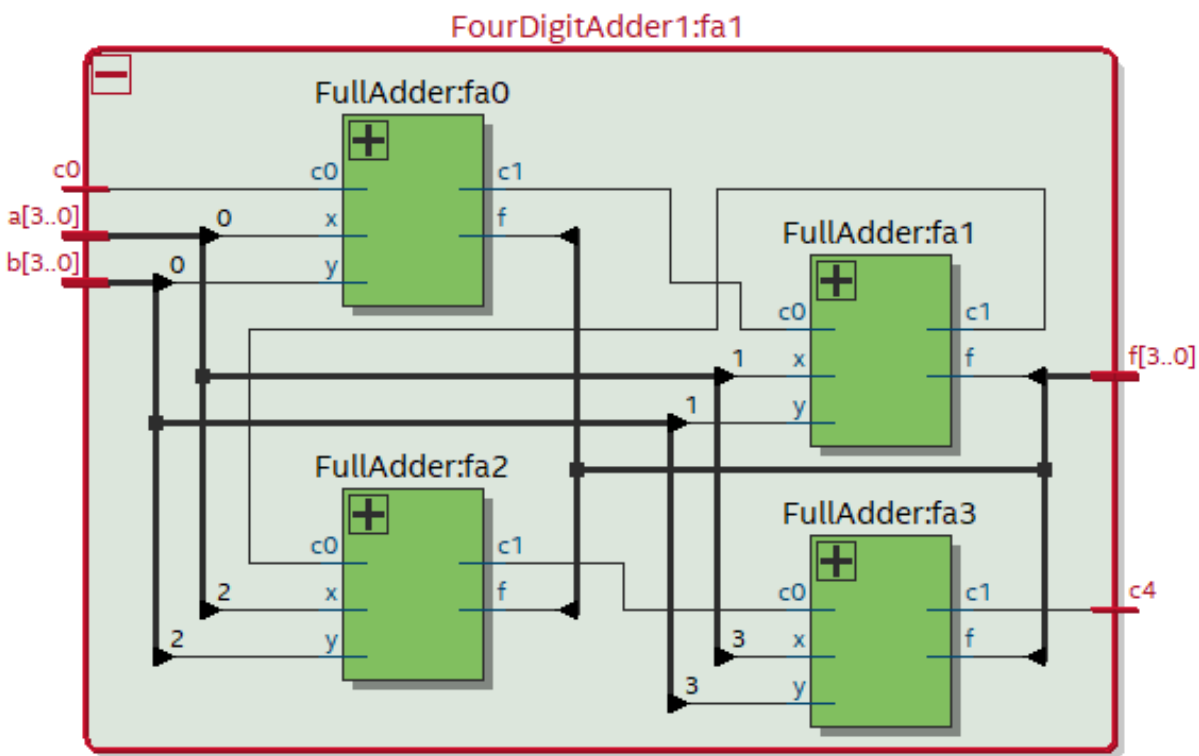

3. 超前进位的四位加法器代码及生成电路

利用全加器中的 p, g 可以得到:

$$\begin{aligned}
 c_1 &= g_0 + p_0 c_0 \\
 c_2 &= g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0 \\
 c_3 &= g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_0 \\
 c_4 &= g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0 + p_3 p_2 p_1 p_0 c_0
 \end{aligned}$$

加法器代码如下:

```

1 module FourDigitAdder2(
2     input [3:0] a,

```

```

3      input [3:0] b,
4      input c0,
5      output [3:0] f,
6      output c4
7  );
8
9      wire [2:0] c;
10     wire [3:0] p;
11     wire [3:0] g;
12
13     FullAdder fa0(.x(a[0]), .y(b[0]), .c0(c0), .f(f[0]), .p(p[0]), .g(g[0]));
14     FullAdder fa1(.x(a[1]), .y(b[1]), .c0(c[0]), .f(f[1]), .p(p[1]), .g(g[1]));
15     FullAdder fa2(.x(a[2]), .y(b[2]), .c0(c[1]), .f(f[2]), .p(p[2]), .g(g[2]));
16     FullAdder fa3(.x(a[3]), .y(b[3]), .c0(c[2]), .f(f[3]), .p(p[3]), .g(g[3]));
17     Advanced ad(.p(p), .g(g), .c0(c0), .c({c4, c}));
18
19 endmodule
20

```

其中超前进位扩展器代码如下：


```


1  module Advanced(
2      input [3:0] p,
3      input [3:0] g,
4      input c0,
5      output [3:0] c
6  );
7      assign c[0] = g[0] | (p[0] & c0);
8      assign c[1] = g[1] | (p[1] & g[0]) | (p[1] & p[0] & c0);
9      assign c[2] = g[2] | (p[2] & g[1]) | (p[2] & p[1] & g[0]) | (p[2] & p[1] & p[0]
& c0);
10     assign c[3] = g[3] | (p[3] & g[2]) | (p[3] & p[2] & g[1]) | (p[3] & p[2] & p[1]
& g[0]) | (p[3] & p[2] & p[1] & p[0] & c0);
11
12 endmodule

```

生成电路如下：

FourDigitAdder2:fa2

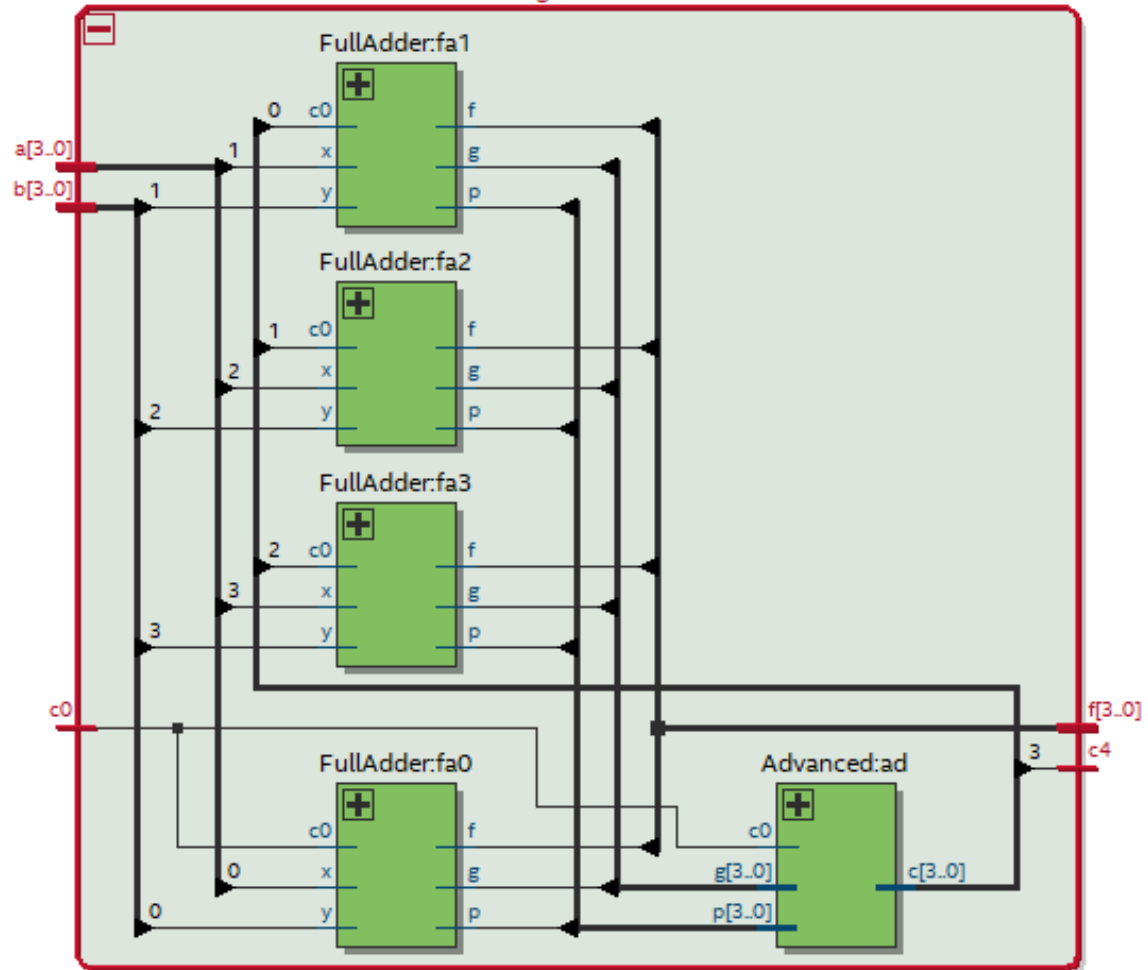

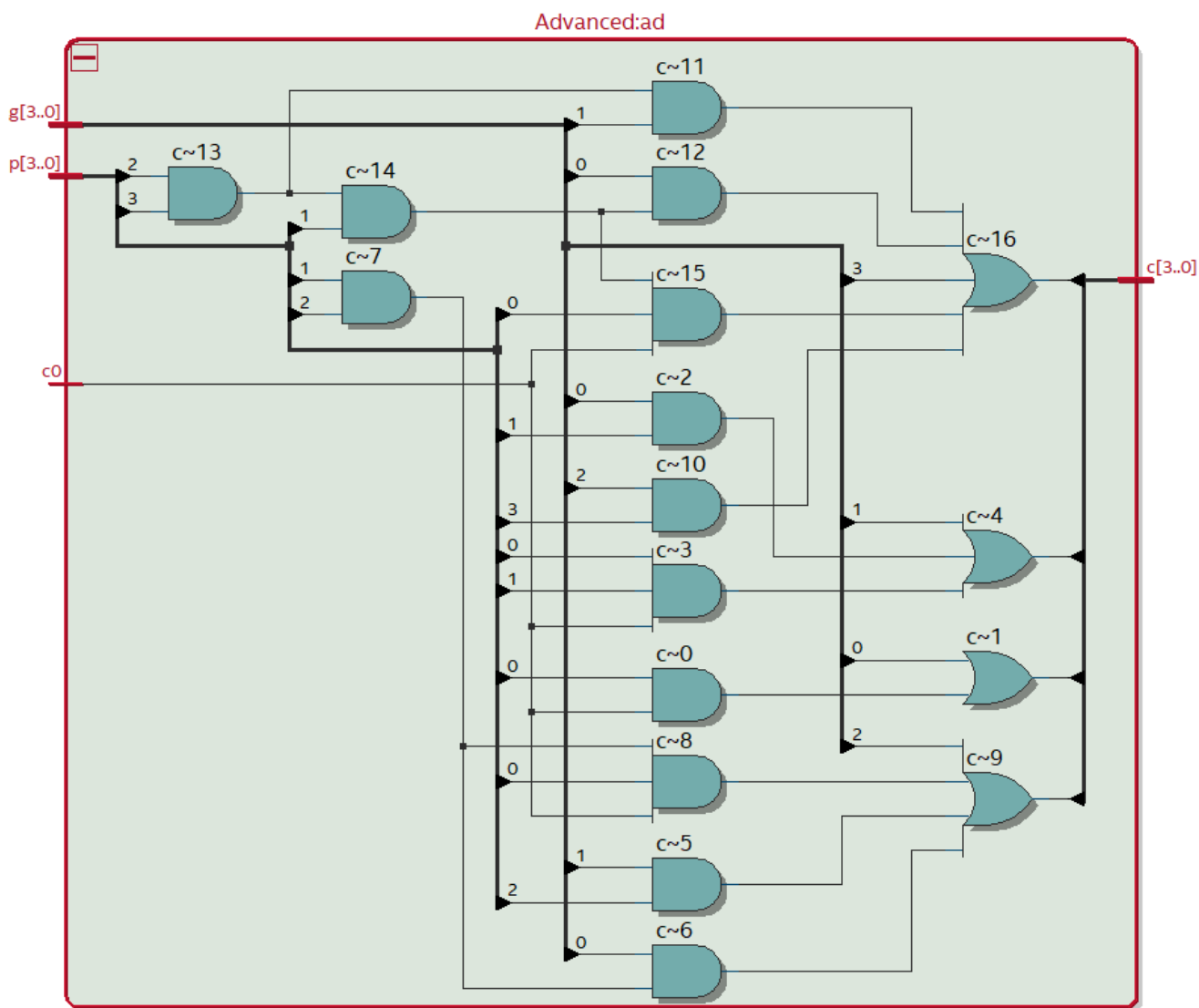

4. 系统自带的四位加法器代码及生成电路


代码如下：

```

1  module FourDigitAdder3(
2      input [3:0] a,
3      input [3:0] b,
4      input c0,
5      output [3:0] f,
6      output c4
7  );
8      assign {c4, f} = a + b + c0;
9
10 endmodule
11

```

生成电路如下：

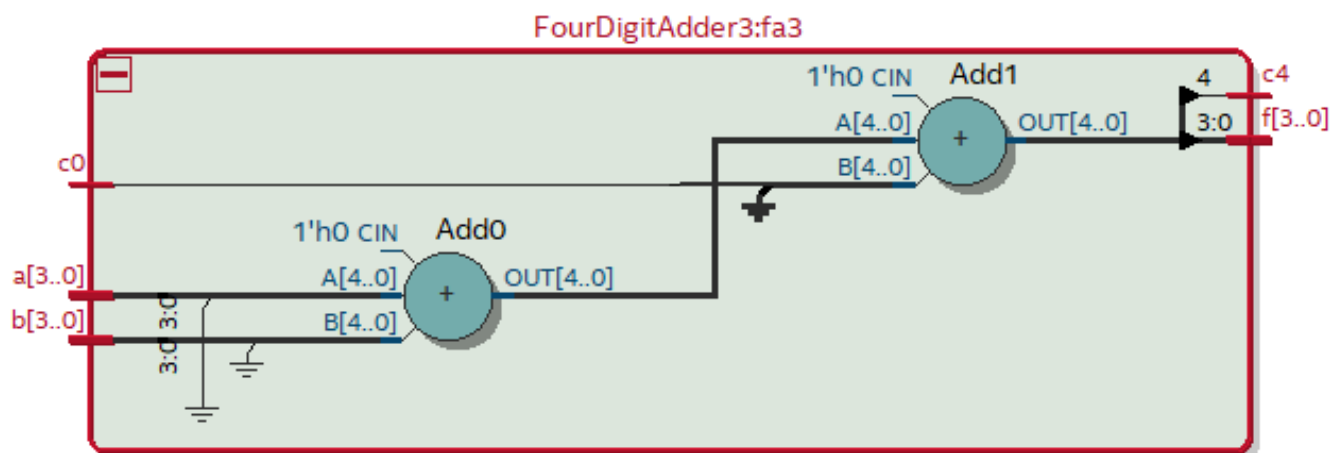

5. 整合的代码与生成电路

为方便检查，rst 作为切换模式键，利用 mode 和 outmode 来表示当前选择的模式，00 表示逐次进位，01 表示超前进位，10 表示系统自带，三次一循环（11 默认为逐次进位）。

具体代码如下：

```

1  module FourDigitAdder(
2      input [3:0] a,
3      input [3:0] b,
4      input c0,
5      input rst,
6      output reg [3:0] f,
7      output reg c4,
8      output reg [1:0] outmode
9  );
10
11     wire [3:0] f0;
12     wire [3:0] f1;
13     wire [3:0] f2;
14     wire c40;
15     wire c41;
16     wire c42;
17     reg [1:0] mode;
18
19     initial mode = 2'b00;
20
21     FourDigitAdder1 fa1(.a(a), .b(b), .c0(c0), .f(f0), .c4(c40));
22     FourDigitAdder2 fa2(.a(a), .b(b), .c0(c0), .f(f1), .c4(c41));
23     FourDigitAdder3 fa3(.a(a), .b(b), .c0(c0), .f(f2), .c4(c42));
24
25     always @(mode) begin

```




```

26         outmode <= mode;
27     end
28
29     always @(mode, f0, f1, f2, c40, c41, c42) begin
30         case (mode)
31             2'b00: begin
32                 f <= f0;
33                 c4 <= c40;
34             end
35             2'b01: begin
36                 f <= f1;
37                 c4 <= c41;
38             end
39             2'b10: begin
40                 f <= f2;
41                 c4 <= c42;
42             end
43             default: begin
44                 f <= f0;
45                 c4 <= c40;
46             end
47         endcase
48     end
49
50     always @(posedge rst) begin
51         if (mode == 2'b10)
52             mode <= 2'b00;
53         else
54             mode <= mode + 1;
55     end
56
57 endmodule
58

```


生成电路如下：

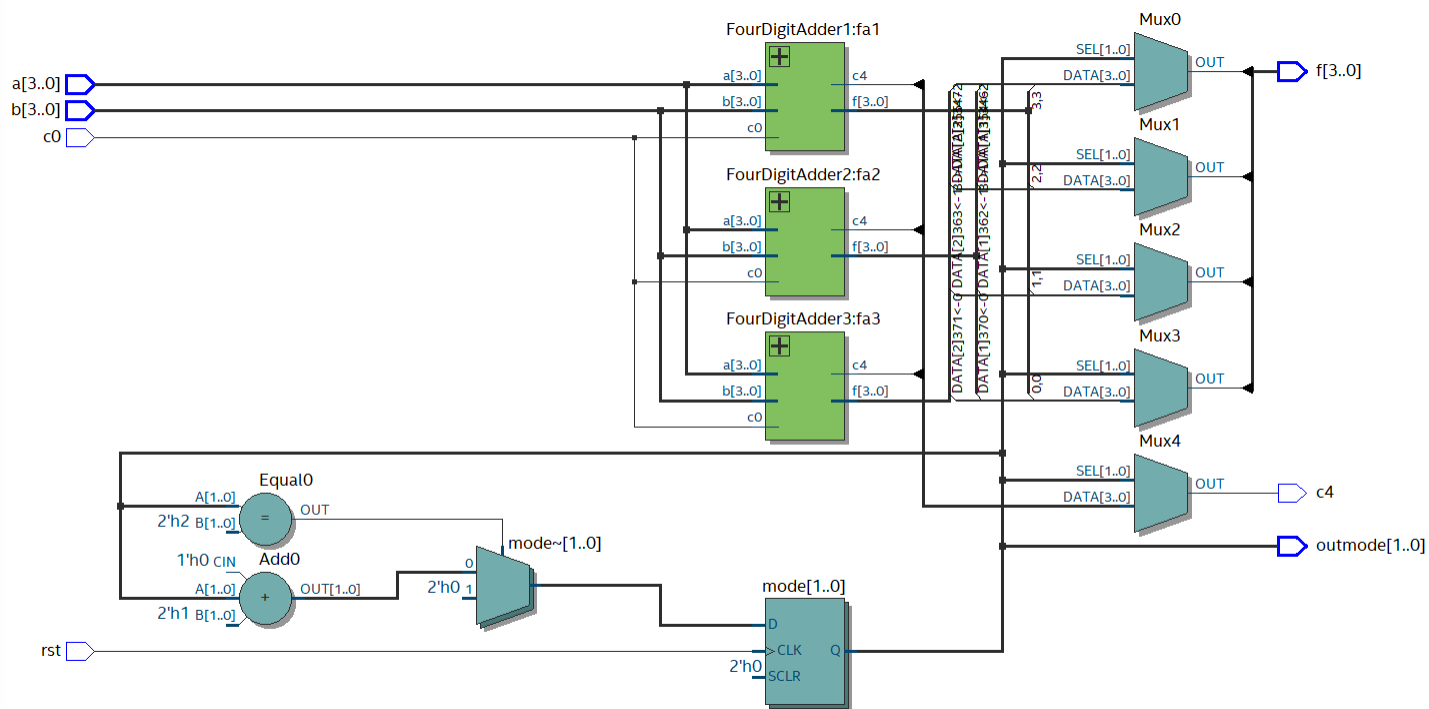


四、仿真与延迟探究

三种加法器的电路测试都得到了正确结果，无法观察到延迟。


1. 逐次进位的四位加法器仿真

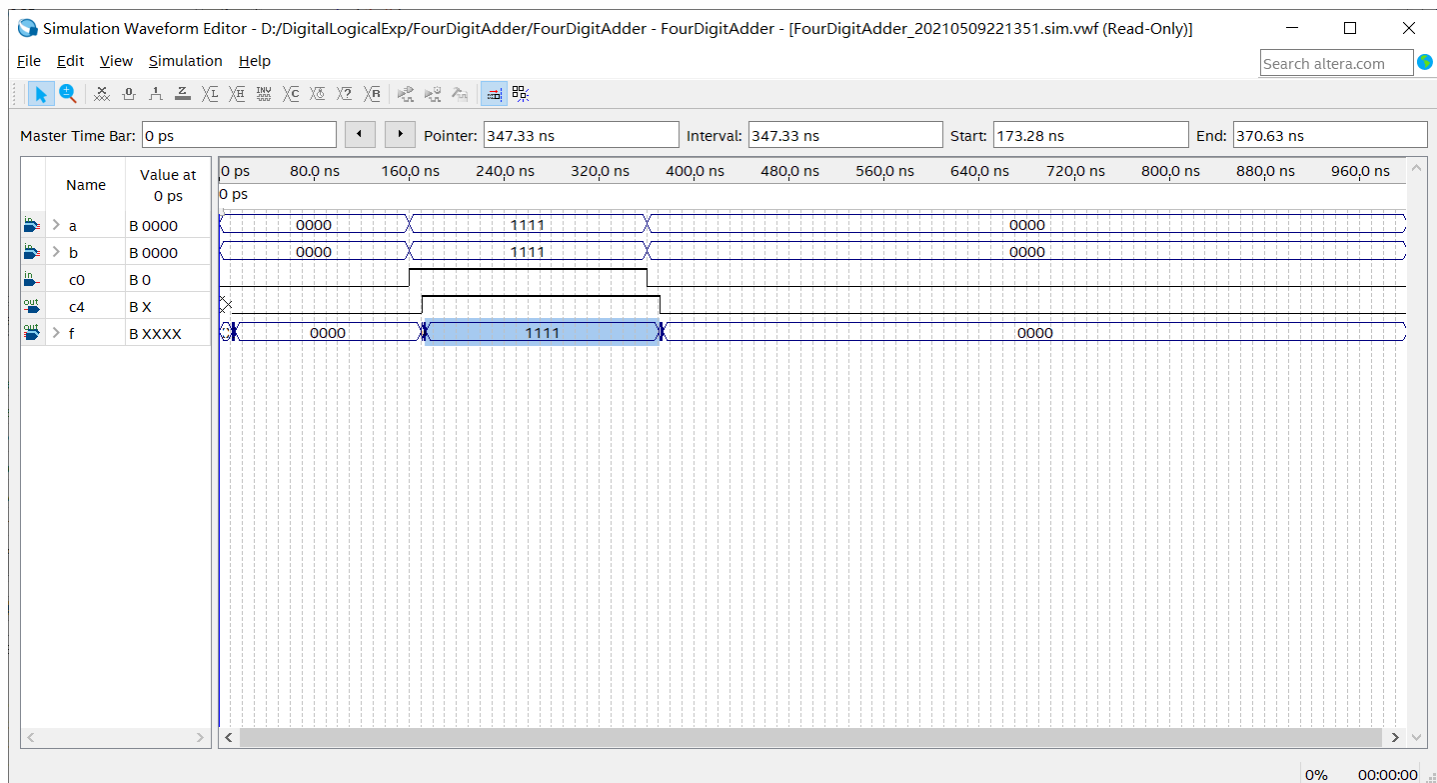

2. 超前进位的四位加法器仿真

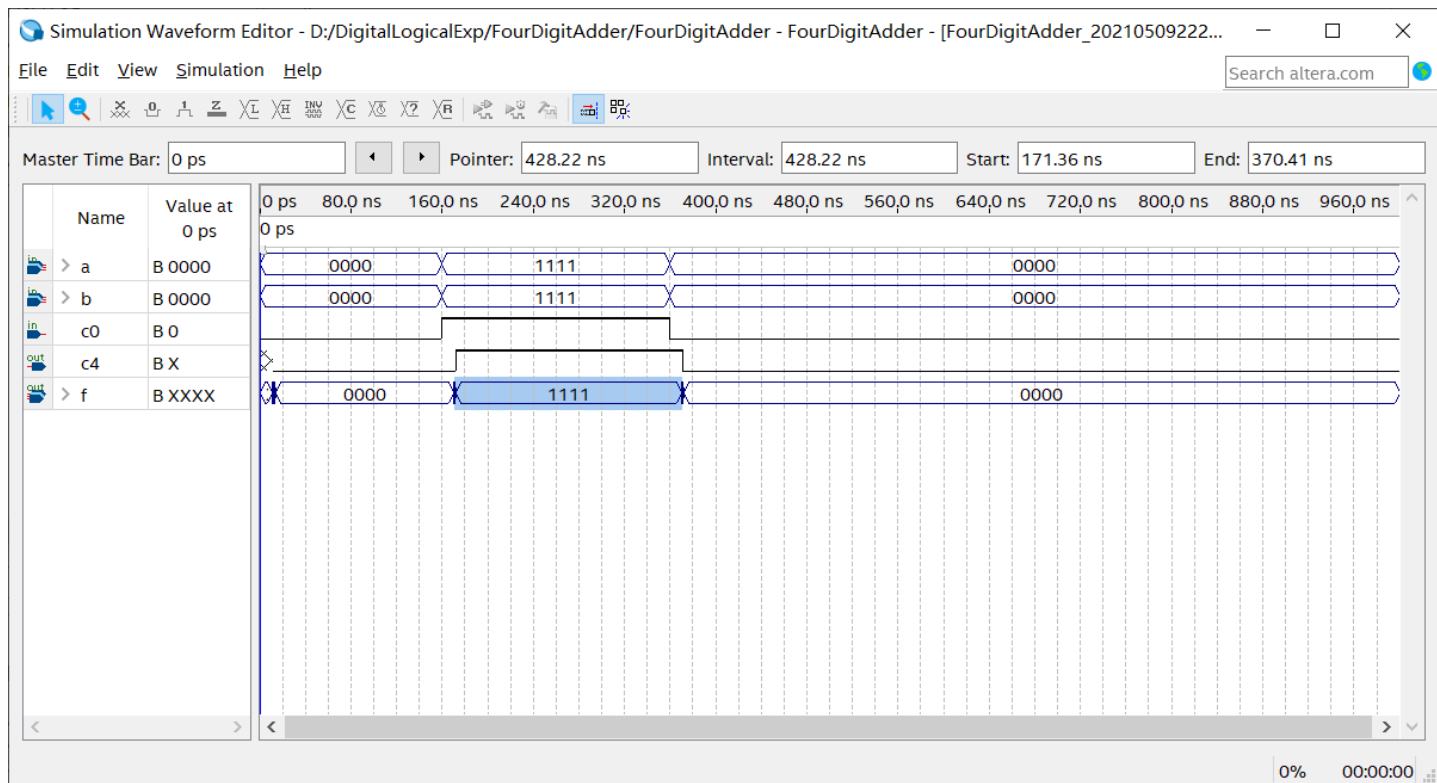

3. 系统自带的四位加法器仿真

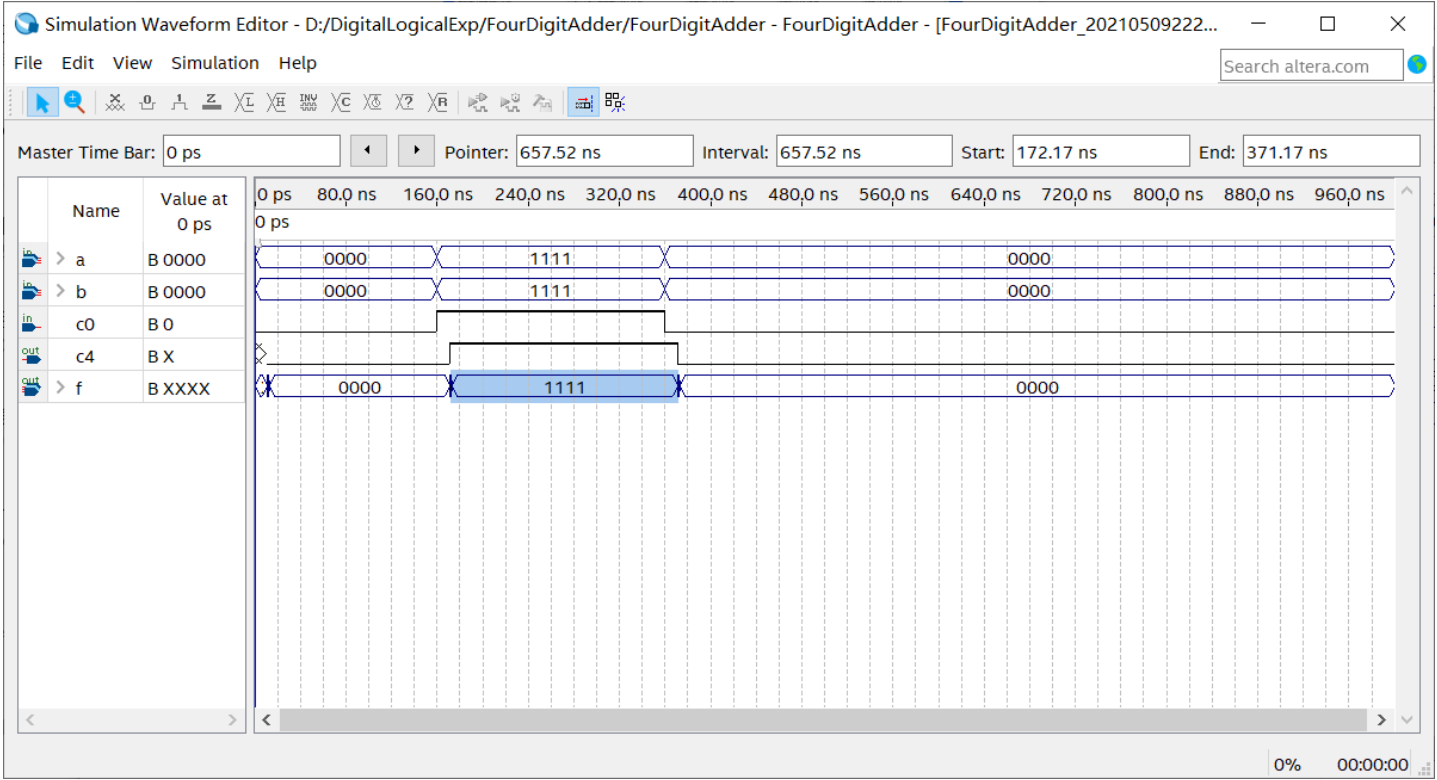

4. 总结

仿真结果中可以看到，逐次进位加法器延迟 $13.28ns$ ，超前进位加法器延迟 $11.36ns$ ，系统自带加法器延迟 $12.17ns$ 。可以看到三种加法器的延迟并没有很大的区别，这是由于位数过少难以体现系统加法器与超前进位加法器的优势。

五、实验收获

1. Verilog 收获

学习了模块实例化的方法，并且对于组合逻辑有了很多应用的空间。

2. Quartus 收获

可以通过项目的 settings 来修改顶层模块文件的选择，进而方便在三种加法器中进行切换。